

**FM радио с дисплеем WH1602 на ATmega8 и модуле с RDA5807M**  
**с управлением от энкодера и с контролем питания.**



Программа для МК ATMEGA8, который работает на частоте внутреннего генератора 8 МГц. Версия программы: **WH1602 & ATmega8\_v6.1\_enc**

Основные функции программы:

- Перебор записанных станций вверх и вниз по списку поворотом энкодера по часовой или против часовой стрелки.
- Автопоиск станций вверх и вниз по диапазону поворотом энкодера по часовой или против часовой стрелки.
- Переход из режима ручного перебора станций в режим автопоиска и обратно
- производится по нажатию кнопки энкодера.
- Опознавание названия станции по её частоте при автопоиске.
- Вывод на индикатор частоты и названия станции.
- Поддержка вывода кириллических знаков.
- Запись последней частоты настройки в память EEPROM.
- При включении начинает работу на сохранённой частоте.
- Индикация уровня сигнала на дисплее четырьмя столбиками.
- Индикация "Моно-Сtereo" светодиодом.
- Индикация уровня заряда батареи в процентах к максимальному.
- Наладочный режим индикации уровня заряда батареи в вольтах при соединении вывода порта PB1 с общей шиной.
- Подсветка дисплея при включении и при настройке в течение 10 сек.

Распределение портов микропроцессора:

PB0 - Выходной сигнал управления подсветкой дисплея.

PB1 - Вход сигнала разрешения вывода U батареи на LCD

PD0 - D7 - Линия данных индикатора WH1602A

PD1 - D6 - Линия данных индикатора WH1602A

PD2 - D5 - Линия данных индикатора WH1602A

PD3 - D4 - Линия данных индикатора WH1602A

PD4 - E - Выбор индикатора WH1602A

PD5 - RS - Сброс индикатора WH1602A

PD7 - Светодиодный индикатор стерео-сигнала

PC0 - Входной сигнал от энкодера

PC1 - Входной сигнал от энкодера

PC2 - Кнопка энкодера

PC3 - Вход АЦП для измерения напряжения батареи

PC4 - (SDA) - Двухнаправленная шина данных I2C

PC5 - (SCL) - Двухнаправленная шина тактирования I2C

В памяти МК записаны частоты и названия радиостанций, вещающих в моём городе. Их легко можно изменить на действующие в вашей местности, не вдаваясь в детали работы программы и затем перекомпилировать программу.

Чтобы программа подходила для разных типов элементов питания, в ней установлен программный переключатель на разные типы элементов питания. Программный переключатель находится в файле **User\_set.asm**. В нём Вы увидите следующие строки:

```
; Установить тип батареи: "1" для Li-Ion; "2" для Ni-MH; "3" для Alkaline  
.equ Typ_Bat = 1 ;Тип батареи
```

Здесь напротив константы `Typ_Bat =` нужно поставить число 1, 2 или 3 в зависимости от типа применяемых элементов питания. По умолчанию константа установлена на применение литий-ионных аккумуляторов.

Для того, чтобы прописать частоту и название станций в вашем городе, нужно открыть ассемблерный файл программы **User\_set.asm** в любом текстовом редакторе, можно даже в блокноте, но удобнее это будет сделать в привычной вам среде программирования. Здесь вы увидите строку вида:

```
.equ Nst = 15 ;Число местных станций
```

Вместо числа 15 поставьте своё число радиостанций, вещающих в вашей местности. Далее идут строки данных с перечнем радиостанций и их частот, например такая строка:

```
.DB 140, ' ',' ','R','a','d','i','o',' ','S','h','a','n','s','o','n',' ','0 ;Радио Шансон 1010
```

После директивы "DB" нужно ввести число шагов настройки частоты (один шаг равен 100 КГц). Это число определяется как разность между частотой радиостанции представленной в виде числа шагов и нижней границей диапазона равной 870 шагов (87 МГц). Например, для частоты 101,2 МГц получаем:

$$1012 - 870 = 142$$

Далее через запятую в одинарных кавычках идут 16 символов названия станции, в том числе пробелы, при помощи которых вы можете отцентрировать название на экране. Заканчивается строка нулём, который является признаком окончания вывода сообщения на дисплей. После точки с запятой идёт ваш комментарий, который при компиляции игнорируется, поэтому можно писать там, что угодно.

Чтобы получить HEX-файл из ассемблерной программы, нужно создать проект в удобной для вас среде программирования, например в программе *AVRStudio*, загрузить в него все исходники и скомпилировать проект, нажав на кнопку *Build*. Существуют и другие программы, например *Proteus*. Для этой программы я уже создал соответствующий проект и Вам остаётся только отредактировать файл **User\_set.asm**, в котором прописать свои радиостанции, запустить *Proteus* и выполнить на команду *Build All*.

Если у вас установлена программа *Proteus*, то вы можете, нажимая виртуальные кнопки, понаблюдать на экране как будет выглядеть название станции на дисплее. Если что-то вас не устроит, вы можете оперативно, не прибегая к программированию микроконтроллера, исправить программу.

При программировании МК необходимо запрограммировать следующие фьюзы: CKSEL0, CKSEL1, CKSEL3 и SUT0. (см. скриншот в статье). Для подключения программатора в схеме предусмотрен разъём X1.

На последней странице представлена полная принципиальная схема радиоприёмника.

Энкодер подключён к выводам порта С вместо кнопок управления. Конденсаторы С4...С6 служат для подавления дребезга контактов энкодера, их ёмкость может быть в пределах 10...15 нанофарад.

Радиоприёмник питается от двух литий-ионных элементов с общим напряжением 7,4 В. Непосредственно к напряжению батареи подключен усилитель низкой частоты, и стабилизатор питания +5 В. Из-за разности в напряжениях питания микроконтроллера и радиомодуля пришлось установить стабилизатор на 3,3 В и преобразователи уровня сигнала на транзисторах VT1 и VT2.

Резисторы R16...R18 образуют делитель, напряжения батареи. Делитель подключен к входу АЦП микроконтроллера для измерения напряжения батареи.

Ключ на транзисторе VT3 служит для управления подсветкой дисплея. Мой индикатор WH1602 хорошо светит даже при токе около 5 мА, поэтому можно было бы не устанавливать этот транзистор, а подключить подсветку непосредственно к микроконтроллеру. Но, возможно, радиолюбители будут применять дисплеи других производителей, поэтому я решил на всякий случай поставить промежуточный ключ. В качестве ключа можно использовать любой низкочастотный маломощный транзистор структуры n-p-n. Если же использование ключа не предусматривается, то нужно вывод 16 дисплея (катод светодиодной подсветки) соединить с общей шиной, а правый по схеме вывод резистора R6 соединить не с шиной питания, а с выходом порта PB0 (вывод 14 микроконтроллера).

В состав схемы входит усилитель низкой частоты на микросхеме TDA7052A. Можно, конечно применить любой другой усилитель по желанию радиолюбителя. Особенностью данного УНЧ является управление громкостью изменением постоянного напряжения на выводе 4 «VC». В даташите микросхемы TDA7052A показан вариант управления громкостью при подключении регулятора громкости сопротивлением 1 МОм между этим выводом и общей шиной. У меня не нашлось потенциометра с таким номиналом, поэтому я применил схему регулировки громкости за счёт подачи части стабилизированного напряжения 3,3 В. Диод VD2 служит для создания начального напряжения около 0,7 В в положении минимальной громкости. Если номинал потенциометра регулятора громкости будет отличаться от указанного на схеме (22 Ком), то понадобится подобрать резистор R19 таким образом, чтобы напряжение на верхнем по схеме выводе R20 было около 1,1 В.

В остальном назначение элементов схемы такое же, как и в исходной схеме.

При первом включении радиоприёмника, необходимо отрегулировать контрастность изображения на дисплее при помощи подстроечного резистора R1. При неправильной установке этого резистора изображение может полностью отсутствовать.

Чтобы индикатор заряда батареи работал правильно, необходимо как можно более точно измерить напряжение батареи. Для облегчения настройки измерения в программе предусмотрен вывод на дисплей напряжения батареи в вольтах. Активировать этот вывод можно, если замкнуть вывод порта PB1 на землю, для чего установить перемычку J1. При этом в верхней строке вместо частоты настройки станции будет выводиться значение напряжения батареи в вольтах.

Для удобства настройки параллельно резистору R17 подключается добавочный резистор R16 большего номинала. При настройке нужно подключить цифровой вольтметр к батарее питания и подбором резистора R16 добиться одинаковых показаний на приборе и на дисплее радиоприёмника. Напряжение питания батареи измеряется и выводится на дисплей 1 раз в 10 секунд.

После настройки перемычку J1 следует удалить, чтобы значение напряжения не перекрывало значение частоты настройки. Уровень заряда батареи индицируется в процентах к максимальному. Если напряжение больше, чем максимальное для данного типа элементов, то всё равно, на индикатор выводится значение 100%.

При снижении напряжения батареи ниже допустимого значения, на дисплее появляется сообщение "A battery is discharged", после чего тюнер и дисплей отключаются, а микроконтроллер переходит в состояние микропотребления. Необходимо помнить, однако,

что микросхемы стабилизаторов и дисплея в этом режиме также потребляют ток, поэтому радиоприёмник необходимо выключить во избежание глубокого разряда батареи.

